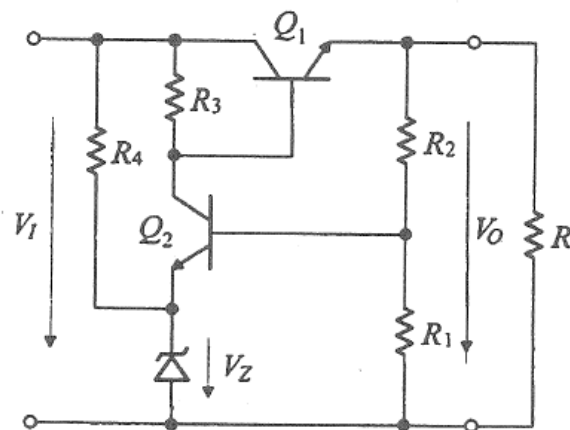


Problema

Conversores Electrónicos de Potência 1 – Regulador série

Considerar o circuito representado na Fig. P11.1, em que os transistores têm $\beta = 100$.

- Determinar o valor de V_O .
- Calcular o rendimento.




$$\begin{aligned} V_I &= 15 \text{ V} \\ V_Z &= 5.3 \text{ V} \\ R_1 &= 2 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 1 \text{ k}\Omega \\ R_3 &= 500 \Omega \\ R_4 &= 10 \text{ k}\Omega \\ R &= 10 \Omega \end{aligned}$$

Fig. P11.1

CONVERSORES ELECTRÔNICOS DE POTÊNCIA 1

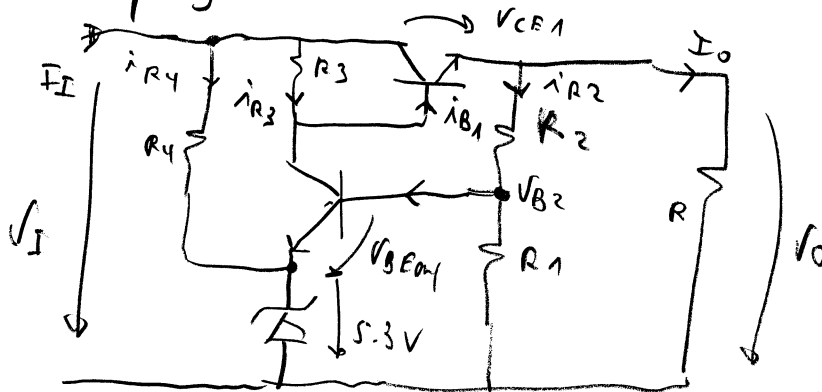a) Desprezando a corrente de base de Q_2 :



$$V_{B2} = V_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Considerando que o diodo zener está no ponto de Zener $V_Z = 5.3V$

$$\Rightarrow V_{B2} = V_{BEON} + V_Z$$

$$\Rightarrow V_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot (V_{BEON} + V_Z) = 1.5 \times 6 = 9V$$

$$\boxed{V_0 = 9V}$$

b)

$$V_I I_I = (V_0 + V_{CE1}) (I_0 + I_X)$$

$$= V_0 I_0 \left(1 + \frac{V_{CE1}}{V_0}\right) \left(1 + \frac{I_X}{I_0}\right)$$

$$I_X = I_{R4} + I_{R3} + I_{R2} - I_{B1}$$

$$V_{CE1} = 6V \text{ pois } V_0 = 9V$$

$$\eta = \frac{V_0 I_0}{V_I I_I} = \left(1 + \frac{V_{CE1}}{V_0}\right)^{-1} \left(1 + \frac{I_X}{I_0}\right)^{-1} \approx \left(1 + \frac{V_{CE1}}{V_0}\right)^{-1} \rightarrow \text{desprezando } I_X$$

$$\eta \approx \frac{1}{1.6667} \quad \boxed{\eta \approx 60\%}$$