



**DEEC**

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

TÉCNICO LISBOA

# Electrónica Geral

José Gerald

Mestrado em Engenharia Aeroespacial  
Licenciatura em Engenharia Física Tecnológica  
Licenciatura em Engenharia Aeroespacial

MEAer: 1º ano, 1º semestre

LEFT: 3º ano, 1º semestre

LEAer: 3º ano, 1º semestre

2021/2022

## Capítulo 8

## Circuitos Digitais

# 1. Introdução

## 1.1. Introdução

### Circuitos Digitais MOS:

- Pequena área
- Fabrico simples
- Baixo consumo
- Elevada densidade de integração
- Sinais digitais: só dois estados lógicos, 0 e 1, com zona de separação

### Escala de Integração: (Nº de portas por integrado)

- SSI – 1 a 10
- MSI – 10 a 100
- LSI – 100 a 1000
- VLSI – > 1000 (milhões)

# 1. Introdução

## 1.1. Introdução (Cont.)

### Famílias lógicas:

- Mesma tecnologia
- Estruturas de circuitos semelhantes
- Desempenho básico igual

#### *Famílias com FET*

Família	P <sub>D</sub>	Área	Freq. Máx.
NMOS	<>	<	< (MHz)
CMOS	<<	<	< (dez. MHz- HCMOS)
BiCMOS	<>	>	>> (cent. GHz)
Pseudo-NMOS	<>	<	< (MHz)
GaAs MES	>	<	>> (dez. GHz)

#### *Famílias com BJT*

Família	P <sub>D</sub>	Área	Freq. Máx.
TTL	>	>	> (cent. MHz)
ECL	>>	>>	>> (dez. GHz)

## 2. Circuitos Digitais Básicos

### 2.1 Inversor Pseudo-NMOS

$Q_p$  funciona como fonte de corrente (constante) mas só se  $v_o \leq V_T$

#### Vantagens:



- $v_I$  só liga a 1 porta  $\Rightarrow$  menor hardware, área e delay.
- Não apresenta efeito de corpo (source a  $V_{dd}$ ).

#### Desvantagens:

- $v_{oL} > 0$ . Para minimizar este problema faz-se  $K_n = 4$  a  $40 K_p$ .
- Consumo estático não nulo para  $v_I = V_{DD}$ . Usa-se para aplicações com  $v_o$  predominantemente no estado *high*.
  
#### Alternativas:

- $Q_p$  NMOS de depleção ou reforço. Melhora  $P_D$  e margem de ruído mas têm efeito de corpo.



## 2. Circuitos Digitais Básicos

### 2.2 Memórias

#### Acesso Aleatório

RAM – *Random Access Memory*. R/W e rápidas, usam-se para a memória principal


ROM – *Read Only Memory*. R/ e rápidas, usam-se para o sistema operativo, *lookup tables*, etc.

#### Acesso Sequencial

Memorização massiva de dados. Série ou sequencial tipo disco ou fita. O tempo de acesso depende da localização dos dados.

## 2. Circuitos Digitais Básicos

### 2.2 Memórias (Cont.)

 


Memória de  $2^{N+M}$  bits organizada como um agregado de  $2^M$  linhas por  $2^N$  colunas

## 2. Circuitos Digitais Básicos

### 2.2 Memórias (Cont.)


Descodificador de endereço NOR

 

## 2. Circuitos Digitais Básicos
 
### 2.2 Memórias (Cont.)

Memória MOS ROM  
com inversores  
pseudo-NMOS



Exp:

Endereço							
W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	W <sub>4</sub>	W <sub>5</sub>	W <sub>6</sub>	W <sub>7</sub>	W <sub>8</sub>
1	0	0	0	0	0	0	0



Dados			
B <sub>0</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>
1	1	0	1




## 2. Circuitos Digitais Básicos

### 2.2 Memórias (Cont.)

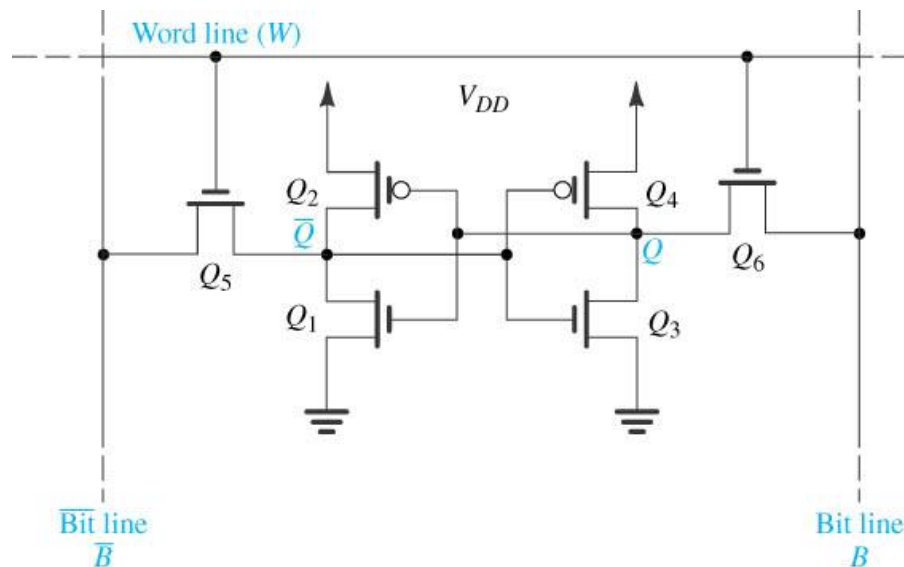
#### Célula regenerativa de memória SRAM

Leitura (Read): Pré-carrega-se  $\bar{B}$  e  $B$  com  $V_{DD}/2$ . Quando os interruptores  $Q_5$  e  $Q_6$  fecharem a carga memorizada vai desequilibrar as tensões em  $B$  e  $\bar{B}$ , o que é suficiente para o amplificador de leitura lê e regenerar a célula.


 
#### Célula de memória DRAM

Para se ter  $D$  (Data) e  $\bar{D}$  acrescenta-se outro espelho “dummy” carregado com  $V_{DD}/2$ . A diferença para  $D$  é suficiente para o amplificador de leitura lê e regenerar a célula.




## 2. Circuitos Digitais Básicos

### 2.2 Memórias (Cont.)

#### Amplificador de Leitura (Sense Amplifier)

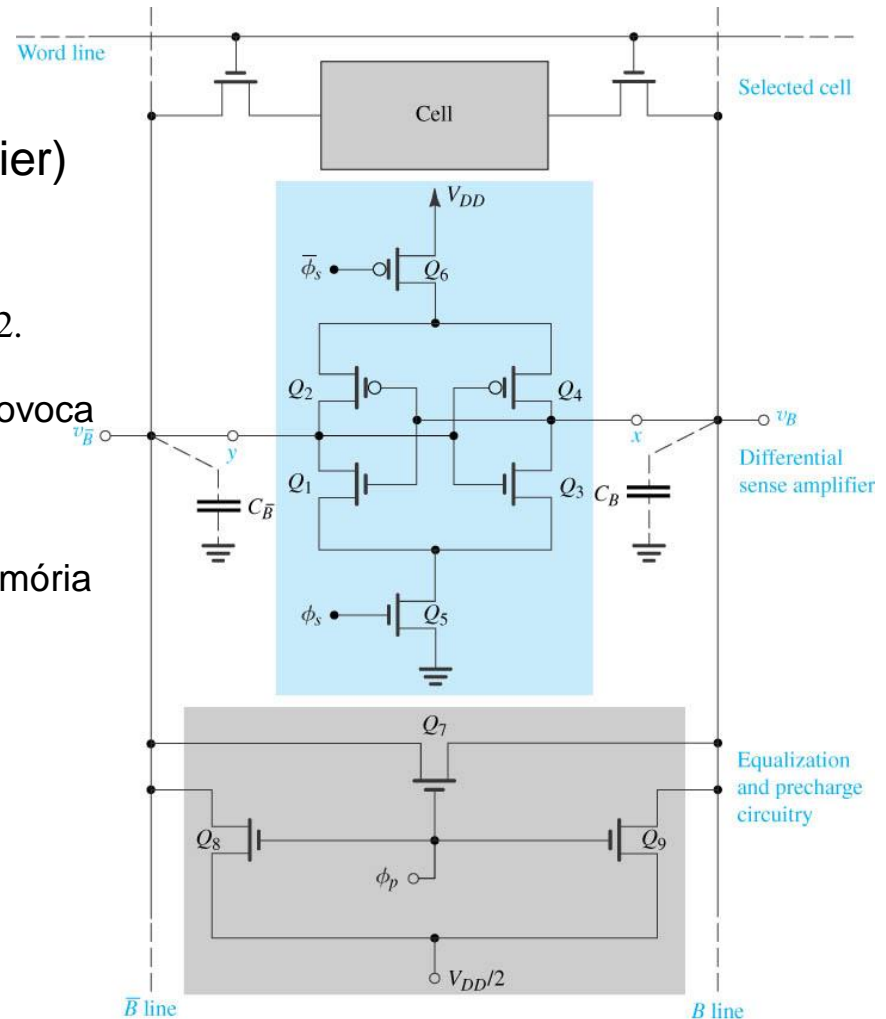
- 1) As linhas B e  $\bar{B}$  são pré-carregadas com  $V_{DD}/2$ .
- 2) A célula a ser lida é ligada às linhas, o que provoca desequilíbrio diferencial em B e  $\bar{B}$ .
- 3) Via  $Q_5$  e  $Q_6$  é ligada a célula amplificadora diferencial regenerativa (idêntica à célula de memória SRAM) que amplifica a diferença e restaura os valores  $V_{DD}$  ou 0 em B e  $\bar{B}$ .




## 2. Circuitos Digitais Básicos

### 2.2 Memórias (Cont.)

#### Célula EPROM

 

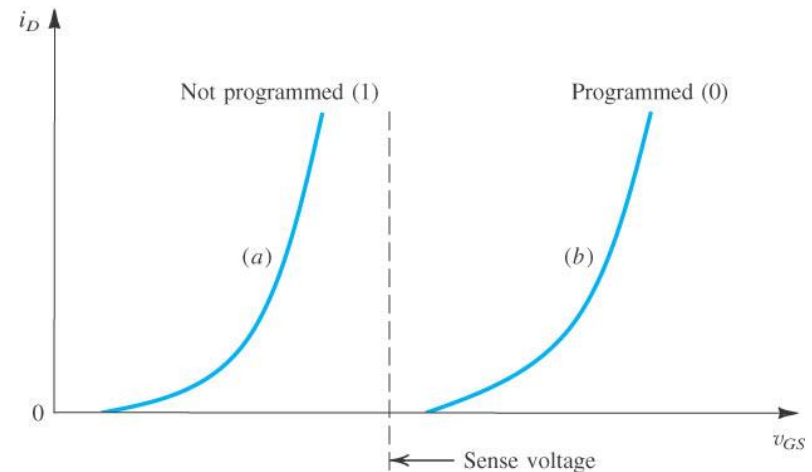
Para programar aplica-se um tensão forte na gate “select gate” o que provoca deixar a “floating gate” com cargas negativas que lá irão ficar armazenadas. Estas cargas obrigam a tensões  $V_{GS}$  muito maiores para que haja condução.



## 2. Circuitos Digitais Básicos
 
### 2.2 Memórias (Cont.)

Célula EPROM na programação  
(dura 100 anos programada)



Durante a programação aparece um canal n (FET de reforço) devido a valores de  $V_{DS}$  muito elevados. Assim, os electrões fortemente acelerados no canal são também atraídos para a “select gate” pelo campo eléctrico, via óxido entre esta e o canal, ficando alguns presos na “floating gate”. Estes electrões vão carregar negativamente esta gate o que posteriormente vai obrigar a valores de  $V_{GS}$  muito elevados para que haja formação de canal.

Na desprogramação usa-se uma luz ultravioleta (a “floating gate tem janela de quartzo) para que, com a energia dos fotões, se forneça energia suficiente aos electrões aprisionados a fim de voltarem para o substrato. Para as EEPROMs (usadas, por exemplo nas memórias *flash*) esta energia é fornecida por meios eléctricos.

## 3. FPGAs

### 3.1 Introdução

- **Programáveis** (não se personalizam camadas):
  - Matriz de células lógicas básicas rodeadas por uma zona para interligações.
  - Programam-se as células e os portos de entrada e saída
  - Semelhantes aos PLDs, mas maiores e mais complexas. As FPGAs actuais permitem realizar sistema electrónicos complexos.
  - Ideais para prototipagem e pequenas séries

### 3.2 Configuração

- **Configuração/programação de dispositivos FPGA:**
  - A maior parte é baseada em RAM estática ( SRAM), ou seja volátil. Configura-se quando se liga a alimentação (*power-up*).
  - Baseadas em Flash, em que existe uma Flash interna que mantém a configuração. Na ligação da alimentação, a SRAM pode ser configurada da Flash. Podem não ter SRAM para configuração.
  - Antifuse: menos vulneráveis a efeitos da radiação , mas só são programáveis uma vez.

## 3. FPGAs

### 3.2 Configuração.(Cont.)

- **Configuração/programação de dispositivos FPGA:**

- Fabricantes de FPGAs:

- Xilinx: famílias Virtex (4, 5, 6, 7) e Spartan (baixo custo)

Family	Technology
Virtex	180 nm
Virtex-E	130 nm
Virtex-EM	90 nm
Virtex-II	130 nm
Virtex-II Pro	130 nm
Virtex-4	90 nm
Virtex-5	65 nm

» Virtex 6 40 nm

» Virtex 7 28 nm (2010)



- Altera: famílias Stratix-IV e Cyclone (baixo custo)

- Actel: mercados militar e aeroespacial. Menor densidade que as dada Xilinx e Altera. Têm dispositivos tolerantes à radiação (antifuse). Têm combinação com parte analógica.
- Lattice Semiconductor
- Atmel: principalmente microcontroladores mas têm uma família que combina AVR MCU com FPGA.

## 3. FPGAs
  
### 3.2 Configuração (Cont.)



- Elementos básicos da Xilinx (lógica):
  - CLB (Configurable Logic Block)
  - *Hierarquia: CLB → slices → logic cells*



## 3. FPGAs

### 3.2 Configuração (Cont.)

- Slices:**

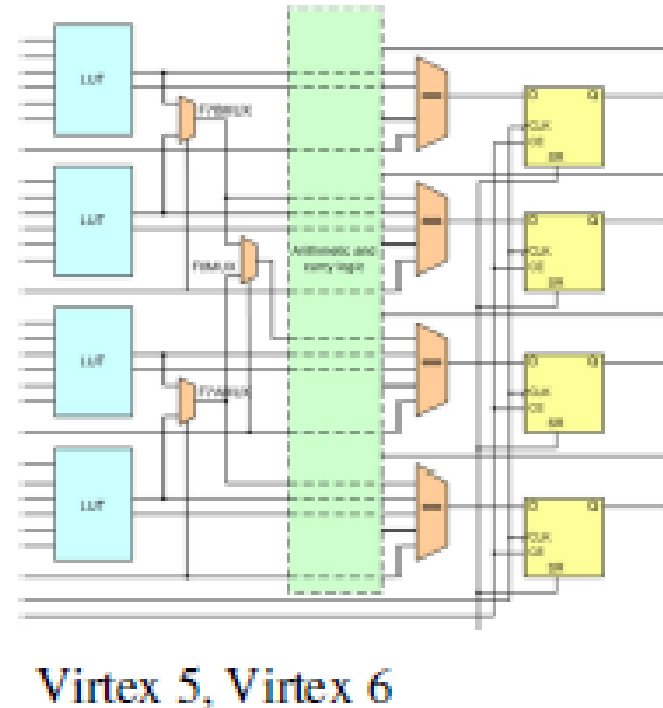 

Logic cells: LUTs, multiplexers, aritmética e registos (FF ou latches)



## 3. FPGAs

### 3.3 Projecto/Programação

- Projecto de um sistema electrónico em FPGA:
- A descrição do projecto de uma FPGA é feito a nível RTL (Register Transfer Level) que representa um circuito digital como base num conjunto de primitivas: somadores, contadores, multiplexers, registos, etc.
- Existem duas formas básicas para descrever o circuito/sistema a projectar:
  - diagrama esquemático ou descrição textual, mais simples de visualizar
  - linguagem textual HDL (Hardware Description Language), mais conveniente para grande projectos.

## 3. FPGAs

### 3.3 Projecto/Programação (Cont.)

- Linguagens mais utilizadas para descrever hardware de sistemas digitais:
  - VHDL (Hardware Description Language VHSIC)
    - IEEE standard 1076 (1987). Nova versão em 1993
    - ADA like (Pascal)
  - Verilog
    - comprada pela Cadence em 1989
    - do domínio público em 1990.
    - IEEE standard 1364 em 1995.
    - C-like
  - Têm diferenças, mas as capacidades são semelhantes. A escolha da HDL depende de: preferências pessoais e disponibilidade de ferramentas de EDA.


## 3. FPGAs

### 3.3 Projecto/Programação (Cont.)

- Fluxo de projecto:

VHDL

Translate:  
Map:  
Place & Route:

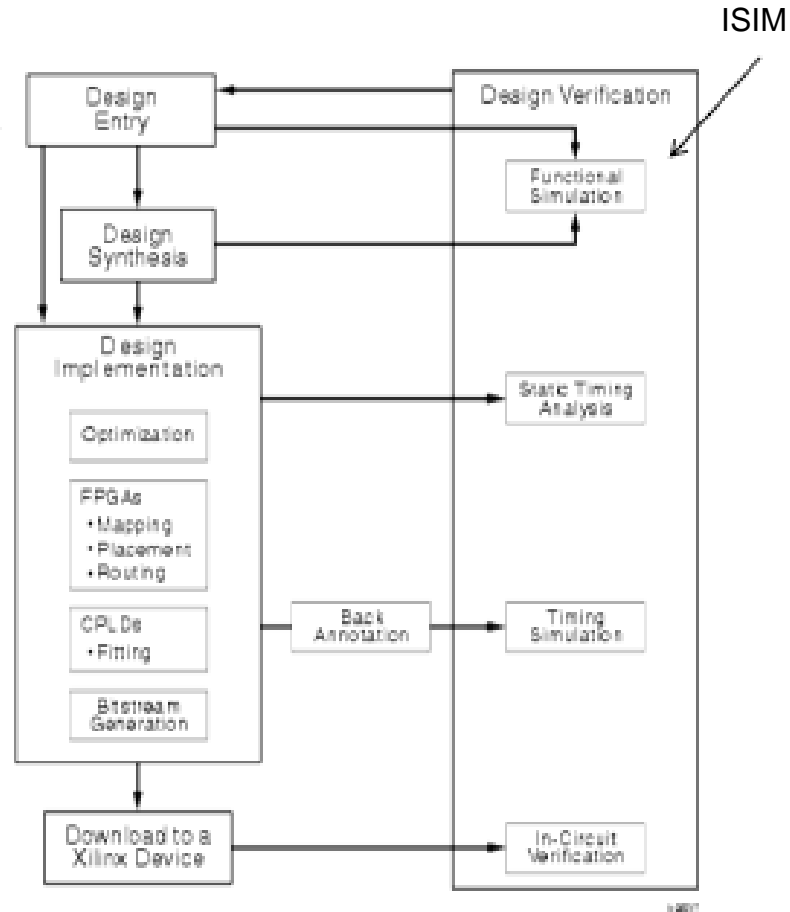

[http://www.xilinx.com/itp/xilinx8/help/ise/guide/html/ise\\_fpga\\_design\\_flow\\_overview.htm](http://www.xilinx.com/itp/xilinx8/help/ise/guide/html/ise_fpga_design_flow_overview.htm)

- Desde 2012 o ISE deu lugar ao Vivado