

## Circuito de alimentação da lâmpada na montagem acessível remotamente

$V_p$ - Tensão fornecida pela fonte de alimentação E

$V$ - Tensão aos terminais da lâmpada

$I$ -corrente na lâmpada

$$V = V_p - R_1 \cdot I$$

