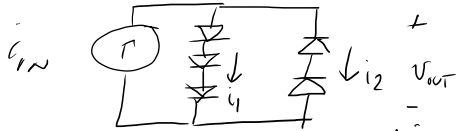


EXAM 22/06/21 - PART II

$$i_{IN} = 10 \sin(\omega t) \text{ mA}$$





$$+ \quad a) V_{ON} = 0.7 \text{ V}$$

$$i_{IN} > 0 \Rightarrow i_1 = i_{IN}, i_2 = 0, v_{OUT} = 3V_{ON} = 2.1 \text{ V}$$

$$i_{IN} < 0 \Rightarrow i_1 = 0, i_2 = -i_{IN}, v_{OUT} = -2V_{ON} = -1.4 \text{ V}$$

a) i_{IN}

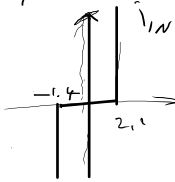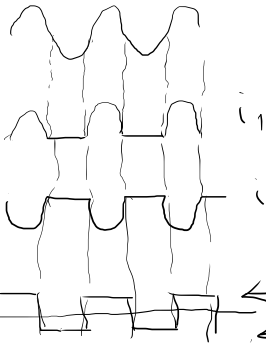

$$b) i_D = I_S \left(e^{\frac{v_D}{V_T}} - 1 \right), V_T = 25 \text{ mV}, I_S = 1 \text{ pA}$$

$$i_{IN} > 0 \Rightarrow i_1 = I_S \left(e^{\frac{v_D}{V_T}} - 1 \right), i_2 < 1 \text{ pA} \Rightarrow i_2 \approx 0$$

$$i_1 \approx i_{IN}$$

$$i_2 \ll i_1$$


$$v_{OUT} = 3V_D = 3V_T \ln \left(\frac{i_{IN}}{I_S} + 1 \right)$$

$$i_{IN} < 0 \Rightarrow i_1 \approx 0, i_2 \approx i_{IN}$$

$$v_{OUT} = -2V_T \ln \left(\frac{-i_{IN}}{I_S} + 1 \right)$$

$$i_{IN} = 0 \Rightarrow -1.4 \text{ V} \leq v_{OUT} \leq 2.1 \text{ V}$$

2.

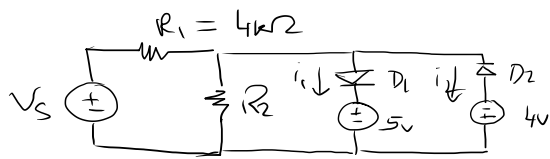



+

 V_o
-

$$V_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s \quad \text{if } D_{1,2} \text{ OFF}$$

$$V_o = 5 + 0.7 \quad \text{if } \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s > 5.7 \text{ V}$$
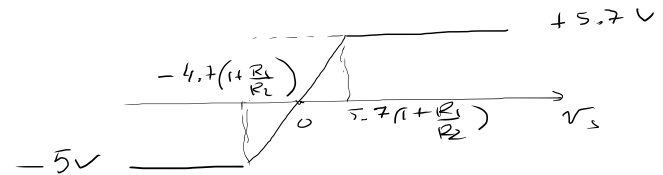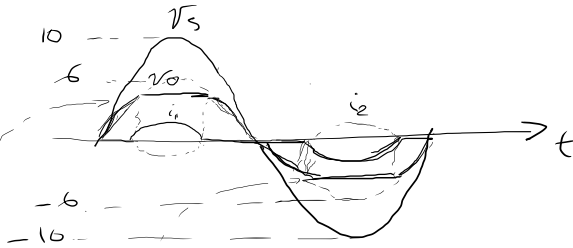
$$V_o = -4 - 1 \quad \text{if } \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s < -5 \text{ V}$$




Voltage divider with upper and lower limits

$$\text{When } V_o = 5.7 \text{ V: } -V_{D2} = 5.7 - (-4 \text{ V}) = 9.7 \text{ V}$$

$$\text{When } V_o = -4.7 \text{ V: } -V_{D1} = 5 - (-5) = 10 \text{ V}$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6}{10} = 0.6$$

→ max reverse voltage

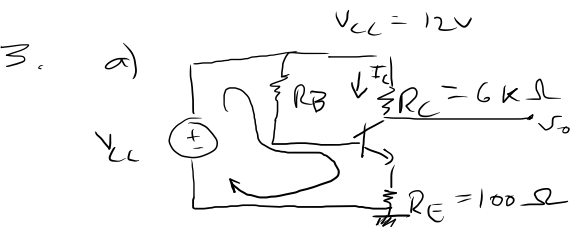

$$V_c = 6V \Rightarrow I_C = \frac{V_{CC} - 6}{R_C} = 1 mA$$


(K.V.L)

$$-V_{CC} + R_B I_B + V_{BE(on)} + R_E I_E = 0$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}, \quad I_E = I_C \frac{\beta}{1+\beta} \approx I_C$$

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE(on)} - R_E I_E}{I_B}$$
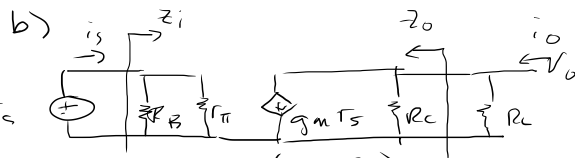
$$= \frac{12 - 0.65 - 100 \times 10^{-3} / 200}{10^{-3} / 200} \approx 2.25 M\Omega$$





$$A_v = -g_m (R_C \parallel R_L)$$


$$Z_i = R_B \parallel r_{\pi} \left(\frac{v_s}{i_s} \mid R_L = \infty \right)$$

$$Z_o = R_C \left(\frac{v_o}{i_o} \mid v_s = 0 \right)$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}, \quad r_{\pi} g_m = \beta, \quad r_o = \infty \text{ pg } V_A = \infty \text{ (not given)}$$
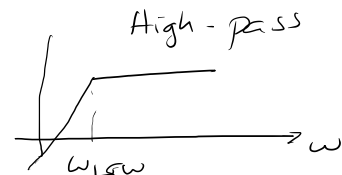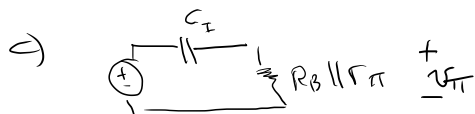
$$\omega_{Low} = \frac{1}{R_B \parallel r_{\pi} C_I}$$



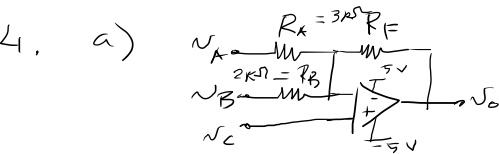

Use superposition

Note that


$V_A, V_B \rightarrow V_0$ INVERTING AMP.

$V_C \rightarrow V_0$ NON-INVERTING AMP.

$$V_A = 2V, V_B = 0V, V_C = 2V$$

$$\text{Hence } V_0 = -\frac{R_F}{R_A} V_A - \frac{R_F}{R_B} V_B + \left(1 + \frac{R_F}{R_A \parallel R_B}\right) V_C = -2V_A - 3V_B + 6V_C = 8V$$
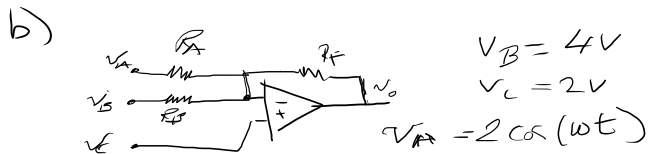
$$\text{Because } V_{0\max} = 5V \Rightarrow V_0 = 5V$$



$$V_B = 4V$$


$$V_C = 2V$$


$$V_A = 2\cos(\omega t)$$

$$V_0 = -2 \times 2\cos(\omega t) - 3 \times 4 + 2 \times 6 = -4\cos(\omega t)$$

$$c) V_0 = -4\cos(\omega t) \quad \text{with } V_{0\max} = 0.7V$$
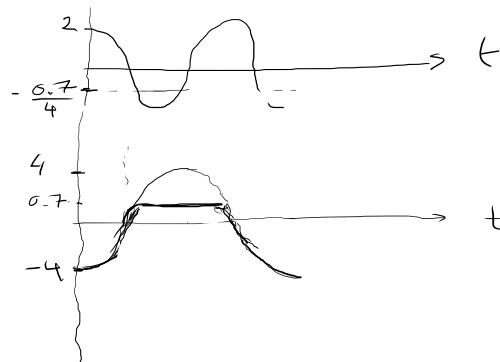
$$-4\cos \omega t < 0.7 \Leftrightarrow \cos(\omega t) > -\frac{0.7}{4}$$



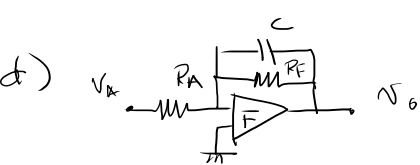

$$\frac{V_O(s)}{V_A(s)} = - \left(\frac{1}{sC} \parallel R_F \right) / R_A = - \frac{\frac{1}{sC} + \frac{1}{R_F}}{R_A} = - \frac{R_F}{R_A} \frac{1}{1 + sR_FC}$$

$$s = j\omega$$

$$\omega = 2\pi \times 513 \text{ rad/s}$$

$$\tilde{V}_A = 2 e^{j0}$$

$$\tilde{V}_O = - \frac{R_F}{R_A} \frac{1}{1 + j 2\pi \times 513 \times 6 \times 10^3 \times 200 \times 10^{-9}} \times \tilde{V}_A$$

$$v_O(t) = |\tilde{V}_O| \cos(\omega t + \angle \tilde{V}_O)$$