
 


Sistemas Digitais (SD)

 Circuitos Sequenciais Básicos: Flip-Flops



■ Na aula anterior:

- ▶ Elementos básicos de memória
- ▶ Latches
 - Latch RS
 - Latch RS sincronizado
 - Latch D
- ▶ Flip-Flops



SEMANA	TEÓRICA 1	TEÓRICA 2	PROBLEMAS/LABORATÓRIO
17/Fev a 21/Fev	Introdução	Sistemas de Numeração	
24/Fev a 28/Fev	CARNAVAL	Álgebra de Boole	P0
02/Mar a 06/Mar	Elementos de Tecnologia	Funções Lógicas	VHDL
9/Mar a 13/Mar	Minimização de Funções	Minimização de Funções	L0
16/Mar a 20/Mar	Def. Circuito Combinatório; Análise Temporal	Circuitos Combinatórios	P1
23/Mar a 27/Mar	Circuitos Combinatórios	Circuitos Combinatórios	L1
30/Mar a 03/Abr	Circuitos Sequenciais: Latches	Circuitos Sequenciais: Flip-Flops	P2
06/Abr a 10/Abr	FÉRIAS DA PÁSCOA	FÉRIAS DA PÁSCOA	FÉRIAS DA PÁSCOA
13/Abr a 17/Abr	Caracterização Temporal	Registos	L2
20/Abr a 24/Abr	Contadores	Circuitos Sequenciais Síncronos	P3
27/Abr a 01/Mai	Síntese de Circuitos Sequenciais Síncronos	Síntese de Circuitos Sequenciais Síncronos	L3
04/Mai a 08/Mai	Exercícios	Memórias	P4
11/Mai a 15/Mai	Máq. Estado Microprogramadas: Circuito de Dados e Circuito de Controlo	Máq. Estado Microprogramadas: Microprograma	L4
18/Mai a 22/Mai	Circuitos de Controlo, Transferência e Processamento de Dados de um Processador	Lógica Programável	P5
25/Mai a 29/Mai	P6	P6	L5

Teste 1

■ Tema da aula de hoje:

- ▶ Flip-Flops
 - Flip-flop master-slave
 - Flip-flop JK
 - Flip-flop edge-triggered
- ▶ Simbologia

□ Bibliografia:

- M. Mano, C. Kime: Secções 5.3 e 5.6
- G. Arroz, J. Monteiro, A. Oliveira: Secção 6.4

■ Latches vs. Flip-Flops

- ▶ Os circuitos básicos de memória podem ser classificados em **latches** e **flip-flops**.



Latches:

- Se a entrada de activação (enable) de um latch sincronizado estiver ligada ao sinal de relógio, o seu estado está continuamente a ser actualizado enquanto o relógio estiver a 1.
- Como não é possível garantir que o estado dos latches se mantem estável durante a fase em que o sinal de relógio estiver a 1, não é também possível garantir que todos os latches mudem sincronamente num circuito complexo.
- Os latches têm aplicações muito específicas (menos complexos, mais rápidos), nomeadamente em circuitos assíncronos.

■ Latches vs. Flip-Flops

- ▶ Os circuitos básicos de memória podem ser classificados em **latches** e **flip-flops**.




Flip-Flops:


- Os flip-flops mudam as saídas apenas quando há uma variação do relógio (diz-se que são sensíveis ao flanco).
- Este modo de funcionamento garante que o seu estado só é alterado uma única vez em cada período de relógio.
- Esta característica permite que se utilize quase todo o período de relógio para geração de novos valores nas entradas.
- Os circuitos síncronos utilizam, na grande maioria dos casos, flip-flops (sensíveis ao flanco).

■ Flip-Flop Master-Slave

 - ▶ O flip-flop Master-Slave consiste na ligação em cascata de 2 latches sincronizados, com sinais de controlo complementares.
- ▶ Funcionamento: o *mestre* “aceita” ordens de Set ou Reset enquanto $C = 1$, mas só “passa” a ordem ao *escravo* quando $C = 0$;
- ▶ Do ponto de vista das saídas externas o estado apenas muda após a transição de $1 \rightarrow 0$ do relógio.




Exemplo: S=1 R=0

 

■ Caso Particular: Flip-Flop JK Master-Slave

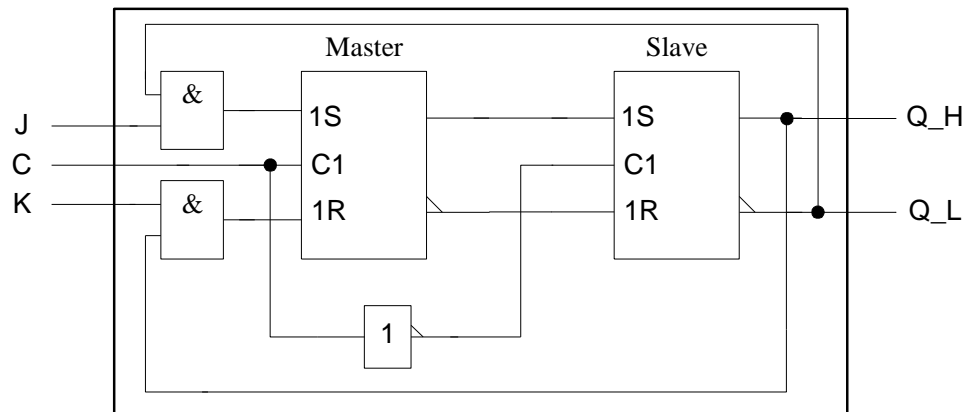- ▶ O flip-flop JK permite eliminar o estado indefinido, mantendo 2 entradas e, portanto, 4 funcionalidades distintas.





J	K	Q_{n+1}	
0	0	Q_n	HOLD
0	1	0	RESET
1	0	1	SET
1	1	$\overline{Q_n}$	TOGGLE

Nota: continua a só existir mudança de estado (variação nas saídas) após a transição de relógio de $1 \rightarrow 0$.

■ Flip-Flops Master-Slave

 
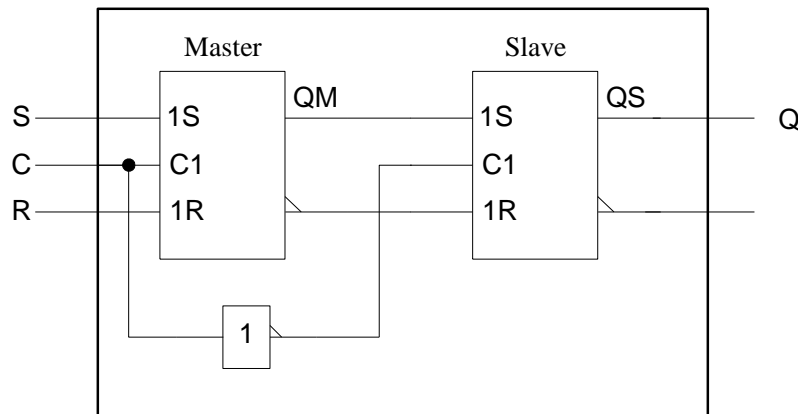
- ▶ Os flip-flops master-slave respondem aos valores na entrada que existam durante o semi-período em que $C = 1$. Por isso, são também chamados de **pulse-triggered**.



- ▶ No entanto, para o seu funcionamento correcto, não devem ser permitidas variações nas entradas durante o pulso de relógio.



■ Flip-Flops Master-Slave

 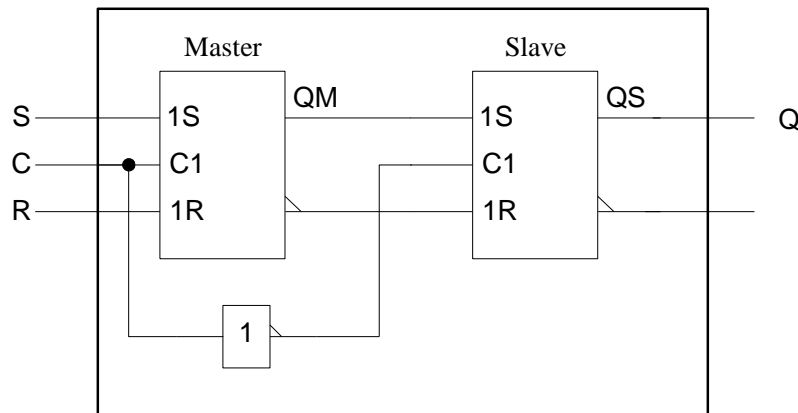- ▶ Os flip-flops master-slave respondem aos valores na entrada que existam durante o semi-período em que $C = 1$. Por isso, são também chamados de **pulse-triggered**.





- ▶ **Problema:** se durante o pulso de relógio $R = 0$ e $S = 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$, esperar-se-ia que o flip-flop mantivesse o estado, pois a última ordem é de HOLD. No entanto, o Mestre respondeu à ordem de SET e é essa ordem que é passada ao Escravo.

■ Flip-Flops Edge-Triggered

 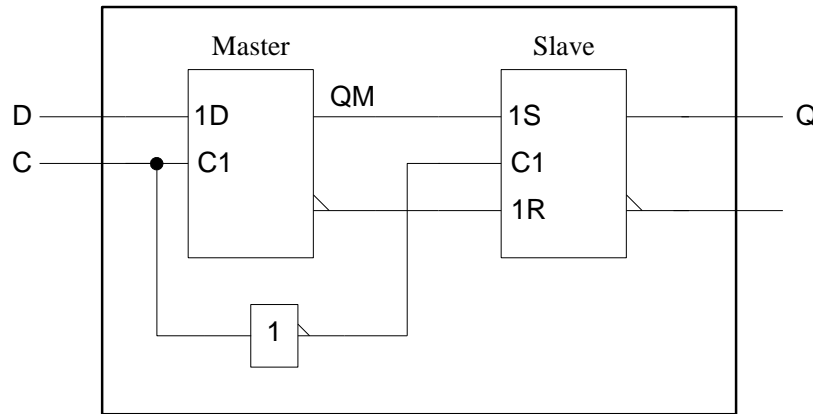

  - ▶ Os flip-flops **edge-triggered** ignoram o pulso enquanto este se mantém num valor constante, e apenas reagem à transição de relógio.
- ▶ Uma estrutura tipo master-slave em que o Mestre é um flip-flop D funciona como edge-triggered (e não como pulse-triggered): o estado que é passado do Mestre para o Escravo é sempre o estado definido pelas entradas na transição de relógio.




■ Flip-Flops Edge-Triggered




- ▶ Os flip-flops dizem-se **positive-edge-triggered** se reagem à transição de relógio $0 \rightarrow 1$.
- ▶ Os flip-flops dizem-se **negative-edge-triggered** se reagem à transição de relógio $1 \rightarrow 0$.

■ Flip-Flop D Edge-Triggered

- Os flip-flops D positive-edge-triggered são habitualmente realizados com o circuito ao lado.


CP	D_H	Q_{n+1}
	L	L
	H	H
	-	Q_n
L	-	Q_n
H	-	Q_n

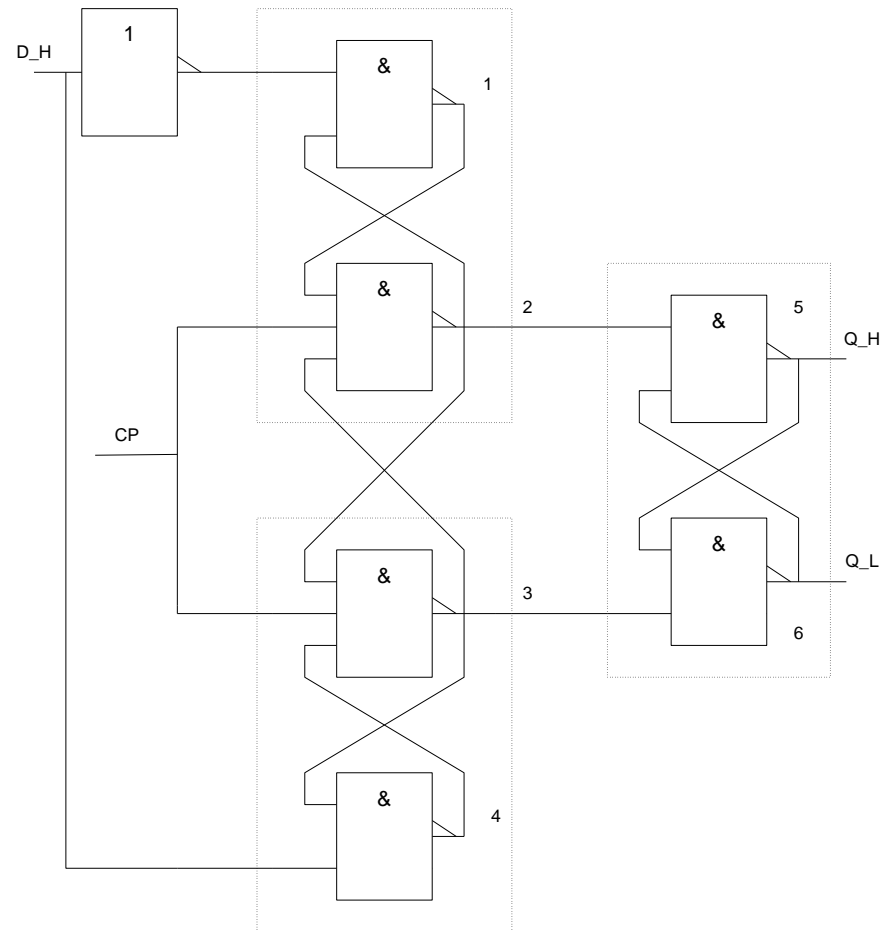

■ Entradas Assíncronas

- ▶ Alguns flip-flops incluem entradas adicionais que permitem fazer o SET ou o RESET assíncronamente, i.e., independentemente do relógio.
- ▶ A entrada de **set assíncrono** é também às vezes designada por “direct set” ou “preset”, e a entrada de **reset assíncrono** é também às vezes designada por “direct reset” ou “clear”.


Exemplo:

 

Flip-flop JK com R e S assíncronos

S	R	C	J	K	Q_{n+1}	
0	0	↑	0	0	Q_n	HOLD
0	0	↑	0	1	0	RESET
0	0	↑	1	0	1	SET
0	0	↑	1	1	\overline{Q}_n	TOGGLE
1	0	X	X	X	1	SET
0	1	X	X	X	0	RESET
1	1	X	X	X	U	Indefinido

■ Simbologia

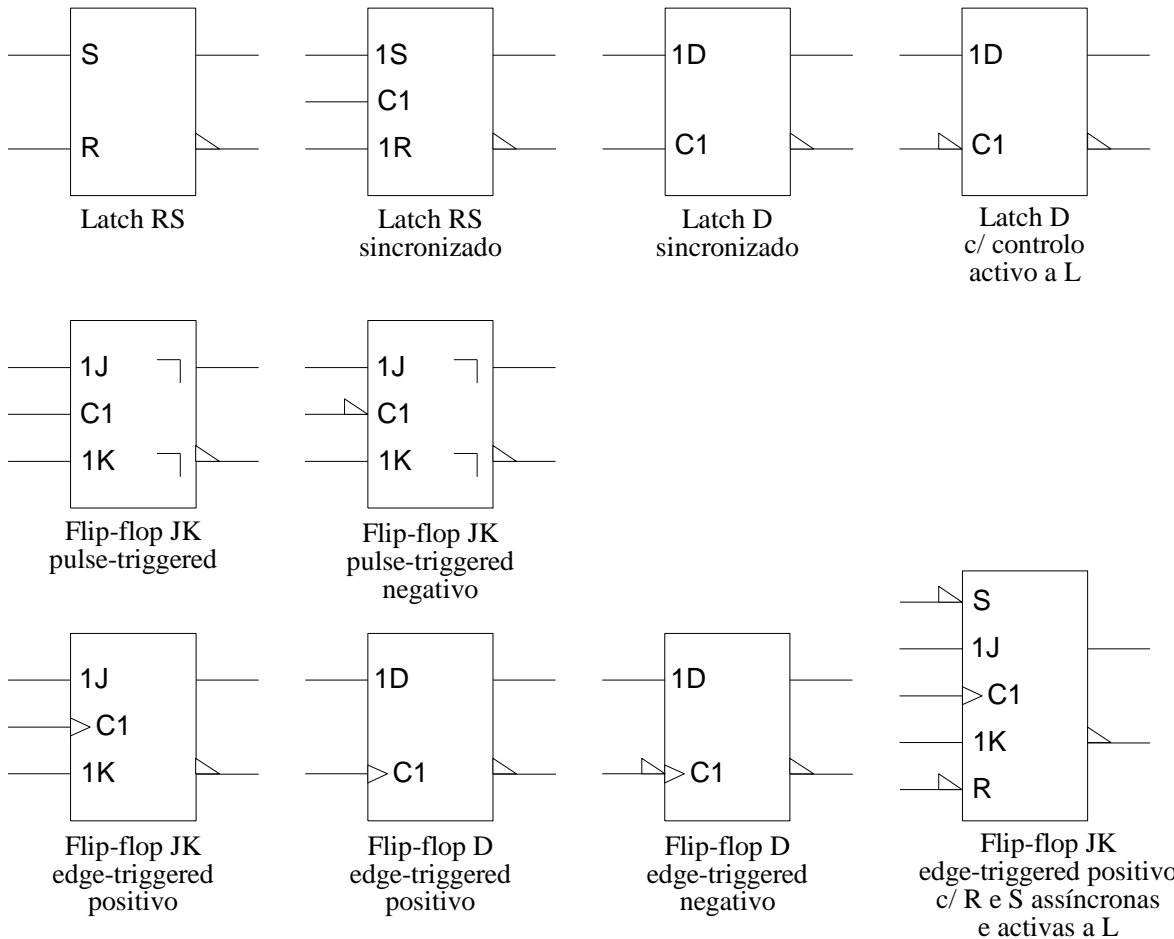



■ Tema da Próxima Aula:

- ▶ Caracterização temporal
- ▶ Metodologia de sincronização temporal

Agradecimentos

Algumas páginas desta apresentação resultam da compilação de várias contribuições produzidas por:

- Nuno Roma
- Guilherme Arroz
- Horácio Neto
- Nuno Horta
- Pedro Tomás