

DESCRIÇÃO DE CIRCUITOS DIGITAIS EM VHDL (SIMPLIFICADA)

Slides by: Pedro Tomás

Outline

2

Sistemas Digitais, 2013

- Linguagens de descrição de Hardware [\[LINK\]](#)
- Introdução a VHDL [\[LINK\]](#)
 - ▣ Descrição de estruturas básicas em VHDL [\[LINK\]](#)
 - ▣ Exemplos:
 - Cadeado digital [\[LINK\]](#)
- Simulação de circuitos em VHDL [\[LINK\]](#)

Etapas

3

Sistemas Digitais, 2013

1. **Descrição do sistema a projectar**

- ▣ A descrição do sistema é tipicamente feita sob uma forma verbal, não totalmente especificada (tal como aparece nos enunciados de laboratório)

2. **Especificação do sistema**

- ▣ Divisão do problema em partes (funções lógicas) e especificação de cada uma das partes (funções), geralmente sob a forma de tabelas de verdade

3. **Derivação das expressões lógicas**

- ▣ Obtenção e minimização das funções lógicas, através da expressão booleana ou mapas de Karnaugh

4. **Desenho do circuito digital**

- ▣ Desenho do circuito digital usando os elementos básicos de lógica (portas NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR, MUX, DECODER, ...)

5. **Implementação física**

- ▣ Actualmente feita quase exclusivamente em FPGAs (lógica programável) ou em circuitos integrados

Projecto de um circuito digital

Implementação física

4

Sistemas Digitais, 2013

□ Implementação física

- Actualmente é raro a implementação de circuitos digitais com componentes discretos (CIs).
 - Os circuitos são tipicamente muito complexos e não permitem tais implementações
- Recorre-se tipicamente a linguagens de descrição de *hardware*, tais como VHDL ou Verilog
 - Para descrever correctamente o circuito digital em VHDL ou Verilog é necessário conceber primeiro o diagrama lógico

□ Linguagens de descrição de hardware

(HDL – *Hardware Description Languages*)

□ VHDL

Very High Speed Integrated Circuits (VHSIC) Hardware Description Language

□ Verilog

Hardware Description Language (HDL)

VHDL, para que serve?

5

Sistemas Digitais, 2013

- VHDL (e *Verilog*) serve para:
 - ▣ Descrever circuitos digitais
 - ▣ Simular circuitos digitais
 - Verificar a funcionalidade, testar e corrigir os erros

- VHDL (e *Verilog*) não é uma linguagem de programação
 - ▣ Os circuitos digitais não se programam... descrevem-se!
 - ▣ Escrever código VHDL não é mais do que desenhar o esquema lógico do circuito digital!
 - Na Unidade Curricular (UC) de Sistemas Digitais (SD) será sempre OBRIGATÓRIA a apresentação do esquema lógico
 - Nem todas as funcionalidade de VHDL serão permitidas!
 - Quaisquer diferenças entre o esquema apresentado e o código VHDL apresentado levarão a penalizações na nota final!
 - O código VHDL deverá ser sempre apresentado em anexo, devidamente comentado

Níveis de abstração

6

Sistemas Digitais, 2013

□ Comportamental (*Behavioral*)

- Descrição funcional do circuito digital
- Geralmente usada para simular circuitos, mas nem sempre é sintetizável para portas lógicas

□ RTL (*Register-Transfer Level*)


- Descrição do circuito através da divisão entre os elementos combinatórios (AND, OR, NOT, multiplexers, decodificadores, somadores/subtractores, ...) e os elementos de memória (latches, flip-flops, registos, ...)

□ Gate (portas lógicas AND, OR, ...)

- Descrição do circuito através dos componentes principais existentes numa dada biblioteca lógica

□ Layout

- Desenho do circuito integrado

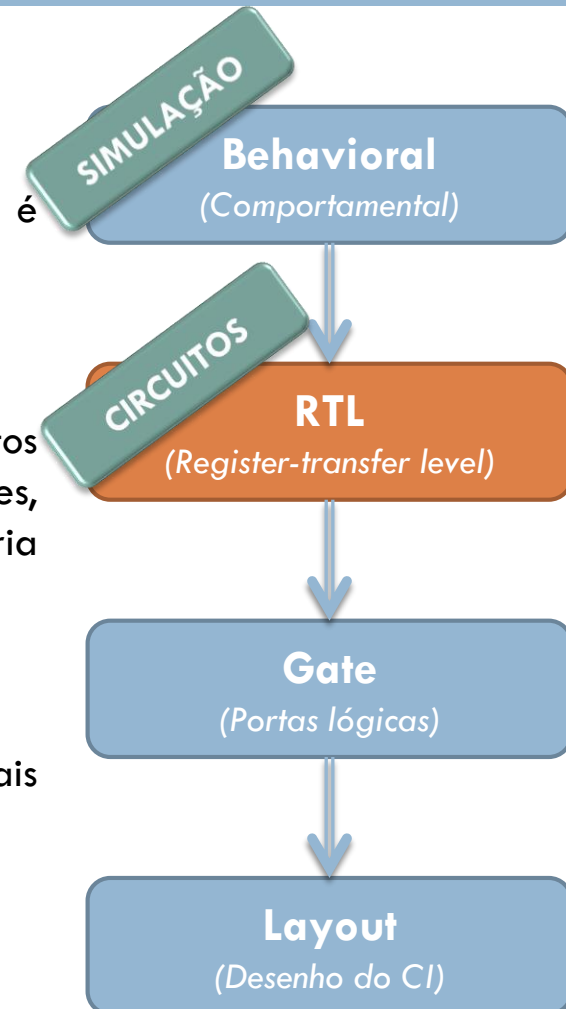

Descrição de circuitos em VHDL

Very High Speed Integrated Circuit (VHSIC)

Hardware

Description

Language

Descrição de circuitos em VHDL

8

Sistemas Digitais, 2013

- Um ficheiro VHDL (extensão .vhd) descreve o funcionamento de um circuito digital e pode ser decomposto em duas partes:
 - ▣ Entidade
 - Definição do componente (circuito digital), nomeadamente nome e sinais (fios) de entrada e de saída
 - ▣ Arquitectura:
 - Descrição da forma como o componente está implementado

Descrição de circuitos em VHDL

Estrutura típica de um ficheiro VHDL

9

Sistemas Digitais, 2013

```
-- COMENTÁRIOS

-- Declaração de bibliotecas com pré-definições
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

-- Definição do nome da entidade e dos sinais (fios) de entrada/saída
entity <NOME_DO_COMPONENTE> is
    port (
        ...
    );
end <NOME_DO_COMPONENTE>;

-- Descrição da arquitectura (implementação) do componente
architecture <TIPO_DE_ARQUITECTURA> of <NOME_DO_COMPONENTE> is
    -- declaração dos sinais (fios) internos ao componente
Begin
    -- descrição do circuito digital que implementa o componente
    ...
end <TIPO_DE_ARQUITECTURA>;
```

Tipos de sinais

- Um sinal em VHDL corresponde a um fio num circuito físico
- Num circuito digital o tipo de fio deverá ser:
 - ▣ **bit**, o qual pode ter os valores lógicos 0 e 1
- No entanto é comum usar-se outro sinal, o qual é particularmente útil durante o passo de simulação do circuito:
 - ▣ **std_logic**, o qual pode tomar os valores lógicos:
 - '0' (zero) e '1' (um)
 - 'Z' alta impedância
 - '-' *don't care*
 - 'U' *undefined* (o valor do fio não foi definido)
 - 'X' *unknown* (não é possível determinar o valor do fio)

Nota: na UC de SD apenas é permitido a atribuição dos valores 0 e 1 a um sinal! Os valores 'U' e 'X' serão atribuídos automaticamente pela ferramenta (Xilinx ISE) quando um sinal (fio) não tiver valor atribuído ou não for possível a sua determinação (ex: quando são atribuídos simultaneamente os valores '0' e '1').

Tipos de sinais

- Por vezes são necessários vários fios para representar um único valor.

- Exemplo:

Representação do número de um aluno do IST

- Considerando que o maior número de aluno é o 80 000
- São necessários pelo menos $\log_2(80\,000)$ bits = 16,3 bits
- Portanto o sinal `num_aluno` precisa de pelo menos 17 bits

Tipos de sinais

12

Sistemas Digitais, 2013

- Por vezes são necessários vários fios para representar um único valor.
- Exemplo:

Representação do número dos alunos do IST

- Para evitar a declaração (especificação) de 17 sinais (fios) individualmente, utiliza-se o sinal de barramento (*bus*):

```
signal num_aluno : std_logic_vector(16 downto 0);
```

Permitindo assim definir os fios

```
num_aluno(16), num_aluno(15), ..., num_aluno(1), num_aluno(0)
```


Cada um do tipo **std_logic**

Descri  o de circuitos em VHDL

Exemplo: cadeado digital

13

Sistemas Digitais, 2013

 

O cadeado abre
com o c digo
 $0111_2 = 7_{16}$

```
-- Defini  o do nome da entidade e
-- dos sinais (fios) de entrada/s ıda
entity <NOME_DO_COMPONENTE> is
    port (
        <NOME_DO_SINAL> : <IN/OUT> <TIPO_DE_SINAL>;
        ...
        <NOME_DO_SINAL> : <IN/OUT> <TIPO_DE_SINAL>
    );
end <NOME_DO_COMPONENTE>;
```

Lista de sinais
separados por “;”

A  ltima linha n o
deve ser terminada
por “;”


Nota: J  que a palavra `open` est  reservada em VHDL, n    poss vel representar sinais com este nome. Assim, o sinal de comando para abertura do cadeado foi renomeado para “`xopen`”

Descri  o de circuitos em VHDL

Exemplo: cadeado digital

14

Sistemas Digitais, 2013

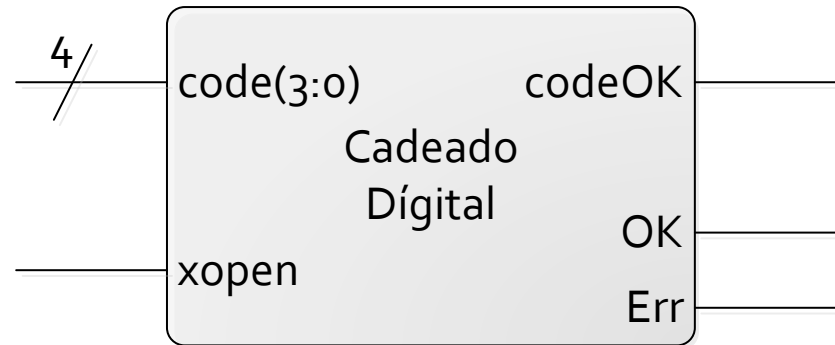

O cadeado abre
com o c digo
 $0111_2 = 7_{10}$.

```
entity cadeado_digital is
  port (
    code      : in  std_logic_vector (3 downto 0);
    xopen     : in  std_logic;
    codeOK    : out std_logic;
    OK        : out std_logic;
    Err       : out std_logic
  );
end cadeado_digital;
```

Lista de sinais
separados por “;”


A ultima linha n o
deve ser terminada
por “;”

Descri  o de circuitos em VHDL

Exemplo: cadeado digital

15

Sistemas Digitais, 2013

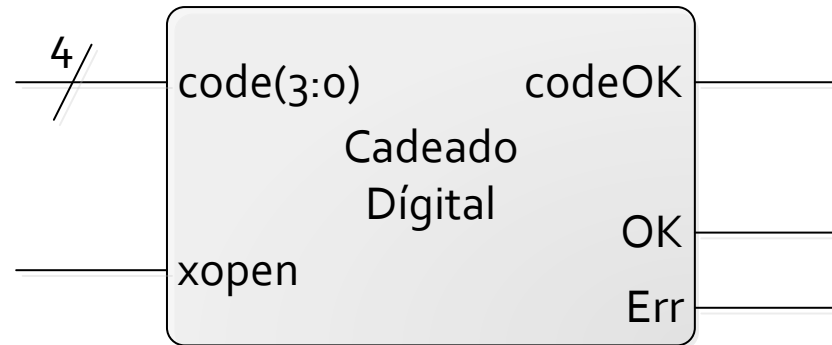

O cadeado abre
com o c digo
 $0111_2 = 7_{16}$.


- Descri  o da implementa  o do circuito
"cadeado_digital"

Exemplo: cadeado digital


16

Sistemas Digitais, 2013

 - Após projecto e desenho do logigrama correspondente, obtem-se:



 - Em VHDL poderia ser dado um nome a cada um dos fios intermédios, para ter visibilidade relativamente a esses sinais internos:




Descrição de circuitos em VHDL

Exemplo: cadeado digital

17

Sistemas Digitais, 2013

 

□ Assim, declaram-se os sinais OK32, OK10 e OK3210

□ A declaração de sinais é realizada sob a forma:

```
signal <NOME_DO_SINAL_1>, <NOME_DO_SINAL_2> : TIPO_DE_SINAL;
```

```
signal <NOME_DO_SINAL_3> : <TIPO_DE_SINAL>;
```

```
signal <NOME_DO_SINAL_4> : TIPO_DE_SINAL;
```

□ Naturalmente é possível ter sinais (fios) de diferentes tipos


▣ No entanto a declaração anterior obriga a que os sinais 1 e 2 tenham o mesmo tipo

Descrição de circuitos em VHDL

Exemplo: cadeado digital

18

Sistemas Digitais, 2013

 

- Assim é necessário declarar os sinais OK32, OK10 e OK3210

```

entity cadeado_digital is
  port (
    ...
  );
end cadeado_digital;
  
```

```

architecture behavior of cadeado_digital is
  -- declaração dos sinais (fios) internos ao componente
  signal OK32, OK10, OK3210 : std_logic;
  
```

```

Begin
  ...
end behavior;
  
```

O nome dado à arquitectura não é relevante...


O Vivado normalmente usa a designação behavior

Descrição de circuitos em VHDL

Exemplo: cadeado digital

19

Sistemas Digitais, 2013

 

- Resta-nos agora descrever o circuito projectado
- A atribuição de valores para os sinais é feita da seguinte forma:
`NOME_SINAL_DESTINO <= OPERAÇÃO_LÓGICA SOBRE_OPERANDOS ;`
- Existem várias operações típicas:

NOT

AND

OR

NAND

NOR

XOR

...

Exemplo: cadeado digital

20

Sistemas Digitais, 2013

...


```

architecture behavior of cadeado_digital is
  -- declara  o dos sinais (fios) internos ao componente
  signal OK32, OK10, OK3210 : std_logic;
begin

  -- C  culo do resultado
  OK32    <= (not code(3)) and code(2);
  OK10    <= code(1) and code(0);
  OK3210 <= OK32 and OK10;

  -- Atribui  o do valor de sa  da
  codeOK <= OK3210;

end behavior;
  
```

 

Exemplo: cadeado digital

21

Sistemas Digitais, 2013

```


...
architecture behavior of cadeado_digital is
  -- declara  o dos sinais (fios) internos ao componente
  signal OK32, OK10, OK3210 : std_logic;
begin

  -- C  culo do resultado
  OK32    <= (not code(3)) and code(2);
  OK10    <= code(1) and code(0);
  OK3210  <= OK32 and OK10;

  -- Atribui  o do valor de sa  da
  codeOK  <= OK3210;
  OK      <= OK3210 and xopen;
  Err     <= (not OK3210) and xopen;

end behavior;

```

 

Exemplo: cadeado digital

22

Sistemas Digitais, 2013

```
...
architecture behavior of cadeado_digital
-- declaração dos sinais (fios) internos
signal OK32, OK10, OK3210 : std_logic;
begin
```

```
-- Cálculo do resultado
```

```
OK3210 <= (not code(3)) and code(2) and code(1) and code(0);
```

```
-- Atribuição do valor de saída
```

```
codeOK <= OK3210;
```

```
OK <= OK3210 and xopen;
```

```
Err <= (not OK3210) and xopen;
```


```
end behavior;
```

Alternativa:

Este código tem a mesma função, mas resulta num mapeamento para VHDL diferente.



 Perde visibilidade dos sinais intermédios.



Descrição de circuitos em VHDL

cadeado_digital.vhd

23

Sistemas Digitais, 2013

```
-- Declaração de bibliotecas com pré-definições
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity cadeado_digital is
    port (
        code    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        xopen   : in  std_logic;
        codeOK   : out std_logic;
        OK       : out std_logic;
        Err      : out std_logic
    );
end cadeado_digital;

architecture behavior of cadeado_digital is
    -- declaração dos sinais (fios) internos
    -- ao componente
    signal OK32, OK10, OK3210 : std_logic;
begin

    -- Cálculo do resultado
    OK32    <= (not code(3)) and code(2);
    OK10    <= code(1) and code(0);
    OK3210 <= OK32 and OK10;
```

```
-- Atribuição do valor de saída
codeOK <= OK3210;
OK    <= OK3210 and xopen;
Err <= (not OK3210) and xopen;

end behavior;
```

Descrição de circuitos em VHDL

Portas lógicas simples

Atribuições simples

25

Sistemas Digitais, 2013

```
...
architecture behavior of meu_circuito is
  -- declaração do sinal de selecção
  signal A, B, C : std_logic;
  signal vec1 : std_logic_vector(2 downto 0);
  signal vec2 : std_logic_vector(2 downto 0);
  ...
begin
  ...
  A <= '0'; -- atribuição do valor lógico zero
  B <= '1'; -- atribuição do valor lógico um
  C <= A;   -- atribuição do valor lógico dado em A

  vec1 <= "011"; -- atribuição do número 3
  vec2 <= A & B & C; -- atribuição do resultante da concatenação de
                    -- A, B e C. Assim vec2 tomará o valor 2.

  ...
end behavior;
```

CONSTRUÇÕES POSSÍVEIS:

Poderão ser usadas quaisquer construções que tenham um mapeamento directo no logograma original!

Portas lógicas simples

26

Sistemas Digitais, 2013




```
Y <= A and B and C;
```



```
Y <= not (A and B and C);
```



```
Y <= not (A or (not B) or C);
```

 

```
Y <= A xor B;
```

CONSTRUÇÕES POSSÍVEIS:

Poderão ser usadas quaisquer construções que tenham um mapeamento directo no logigrama original!

Simulação de circuitos

Criação de um ficheiro VHDL para simular e validar o funcionamento dos circuitos anteriormente descritos

Simulação e teste de circuitos

28

Sistemas Digitais, 2013

- Para validar correctamente o funcionamento de um circuito digital é necessário verificar o valor das saídas do circuito para todas as combinações de:
 - ▣ Circuitos combinatórios: sinais de entrada
 - ▣ Circuitos sequenciais: sinais de entrada e estado do sistema


Nota: o estado do sistema digital é dado pelo valor à saída dos elementos de memória, i.e., dos latches e dos flip-flops.

Simulação e teste de circuitos

29

Sistemas Digitais, 2013

 - Para validar correctamente o funcionamento de um circuito digital é necessário verificar o valor das saídas do circuito.
 - ▣ É preciso desenvolver um módulo capaz de gerar os sinais de entrada do circuito digital




- ▣ O gerador de sinais deve gerar todas as combinações de sinais de entrada

Simula  o e teste do circuito “Cadeado Digital”

Tabela de verdade

30

Sistemas Digitais, 2013

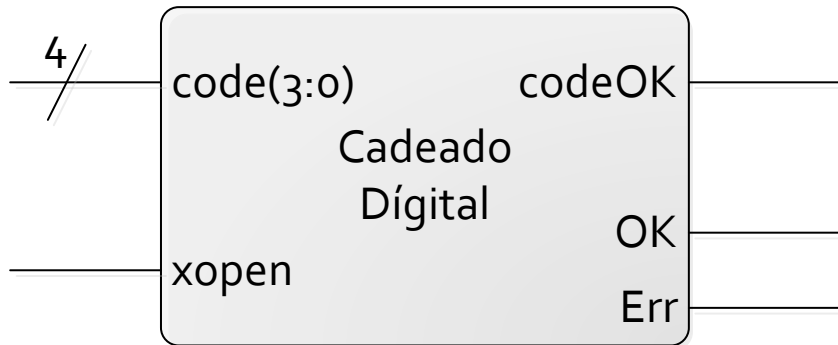

O cadeado abre
com o c digo
 $0111_2 = 7_{16}$.

O gerador de sinais a projectar deve ser capaz de gerar todas as combina  es de entradas da tabela de verdade de forma a ser poss vel verificar o valor da sa da

□ Tabela de verdade:


ENTRADAS		SAIDAS ESPERADAS		
code	xopen	codeOK	OK	Err
0000	0	0	0	0
0001	0	0	0	0
...
0110	0	0	0	0
0111	0	1	0	0
1000	0	0	0	0
...
0110	1	0	0	1
0111	1	1	1	0
1000	1	0	0	1
...

Estrutura do ficheiro de simulação

31

Sistemas Digitais, 2013

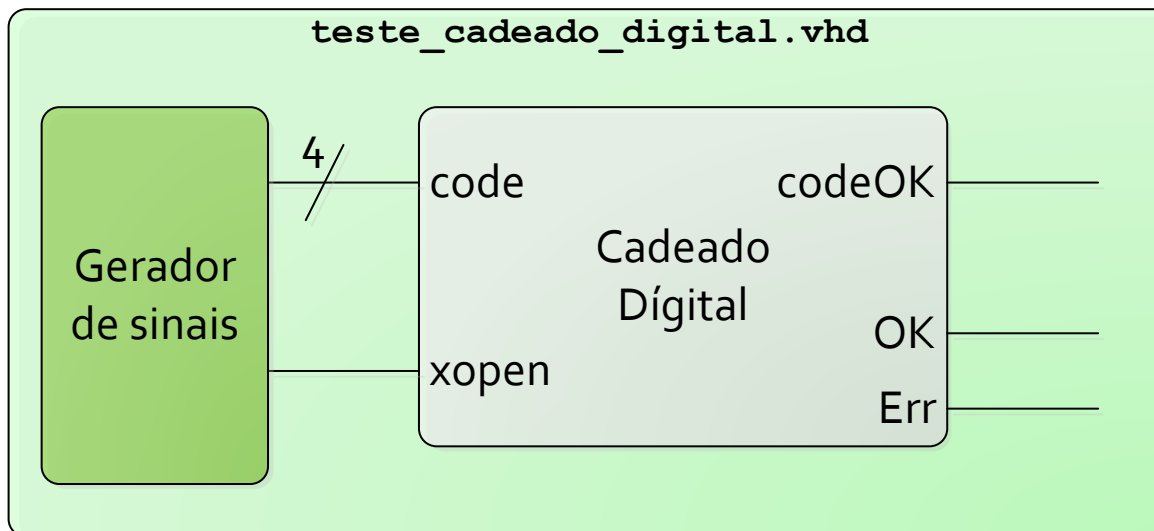- Como se pode ver no diagrama abaixo, o ficheiro VHDL para simulação (e teste) de circuitos:
 - ▣ Necessita uma instancia do circuito a testar
 - ▣ Necessita de gerar os sinais de dados e/ou controlo do circuito
 - ▣ Não necessita de entradas ou saídas



Descrição da entidade

32

Sistemas Digitais, 2013

□ Descrição da entidade

▣ Sem entradas/saídas

```
-- FICHEIRO cadeado_digital_testbench.vhd

-- Declaração de bibliotecas
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

-- Definição do nome da entidade, sem qualquer entrada ou saída
entity cadeado_digital_testbench is
end cadeado_digital_testbench;

architecture behavior of cadeado_digital_testbench is
...


```


Descri   o da arquitectura

33

Sistemas Digitais, 2013

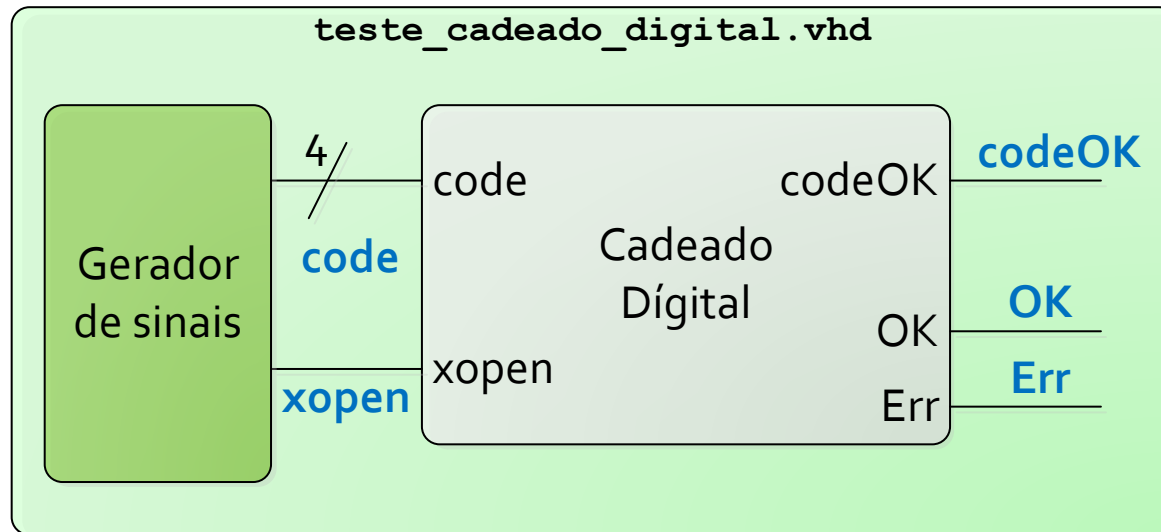- Descri   o da arquitectura
 - ▣ Declara   o de componentes e sinais



Simulação e teste do circuito “Cadeado Digital”

Descrição da arquitectura

34

Sistemas Digitais, 2013


- Descrição da arquitectura
 - ▣ Declaração de componentes e sinais

```

...
architecture behavior of cadeado_digital_testbench is
-- Declaração do componente cadeado_digital original
component cadeado_digital
  port (
    code    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    xopen   : in  std_logic;
    codeOK  : out std_logic;
    OK      : out std_logic;
    Err     : out std_logic
  );
end component;
-- Declaração dos sinais para o testbench
signal code : std_logic_vector(3 downto 0);
signal xopen, codeOK, OK, Err : std_logic;

begin

```

 

Descrição da arquitectura

35

Sistemas Digitais, 2013

□ Implementação

▣ Descrição da unidade para teste

```
...
architecture behavior of cadeado_digital_testbench is
  -- Declaração do componente cadeado_digital original
  ...
  -- Declaração dos sinais para o testbench
  ...
begin

  -- Declaração da unidade de teste... O nome dos sinais no circuito é neste
  -- caso (não obrigatório) o mesmo que o nome dos sinais no componente
  Utest: cadeado_digital port map (
    code => code, xopen => xopen,
    codeOK => codeOK, OK => OK, Err => Err);

  -- Descrição do gerador de sinais
  ...
end behavior;
```

Descrição da arquitectura

36

Sistemas Digitais, 2013

□ Implementação

▣ Descrição do gerador de sinais

- Simulação de 1 linha da tabela de verdade a cada 10 ns

```
...
-- Descrição do gerador de sinais
process
begin
    -- valor dos sinais para a 1ª linha da tabela de verdade
    ...
    wait for 10 ns;
    -- valor dos sinais para a 2ª linha da tabela de verdade
    ...
    wait for 10 ns;
    -- valor dos sinais para a n-ésima linha da tabela de verdade
    ...
    wait; -- end of signal generation
end process;

end behavior;
```

Simulação e teste do circuito “Cadeado Digital”

Descrição da arquitectura

37

Sistemas Digitais, 2013

□ Implementação

▣ Descrição do gerador de sinais

- Simulação de 1 linha da tabela de verdade a cada 10 ns

O gerador de sinais acaba na ultima linha da tabela de verdade

```
...
-- Gerador de sinais
process
begin
  -- 1ª linha
  code <= "0000";
  xopen <= '0';
  wait for 10 ns;
  -- 2ª linha
  code <= "0001";
  xopen <= '0';
  wait for 10 ns;
  -- 3ª linha
  code <= "0010";
  xopen <= '0';
  wait for 10 ns;
```

```
-- 4ª linha
code <= "0011";
xopen <= '0';
wait for 10 ns;
...
-- 17ª linha
code <= "0000";
xopen <= '1';
wait for 10 ns;
-- 18ª linha
code <= "0001";
xopen <= '1';
wait for 10 ns;
-- 19ª linha
code <= "0010";
xopen <= '1';
```

```
wait for 10 ns;
...
-- 31ª linha
code <= "1110";
xopen <= '1';
wait for 10 ns;
-- 32ª linha
code <= "1111";
xopen <= '1';
wait; -- forever
end process;

end behavior;
```



Simulação e teste do circuito “Cadeado Digital”

Descrição da arquitectura

38


Sistemas Digitais, 2013

Implementação

Descrição do gerador de sinais

- Simulação de 1 linha da tabela de verdade a cada 10 ns

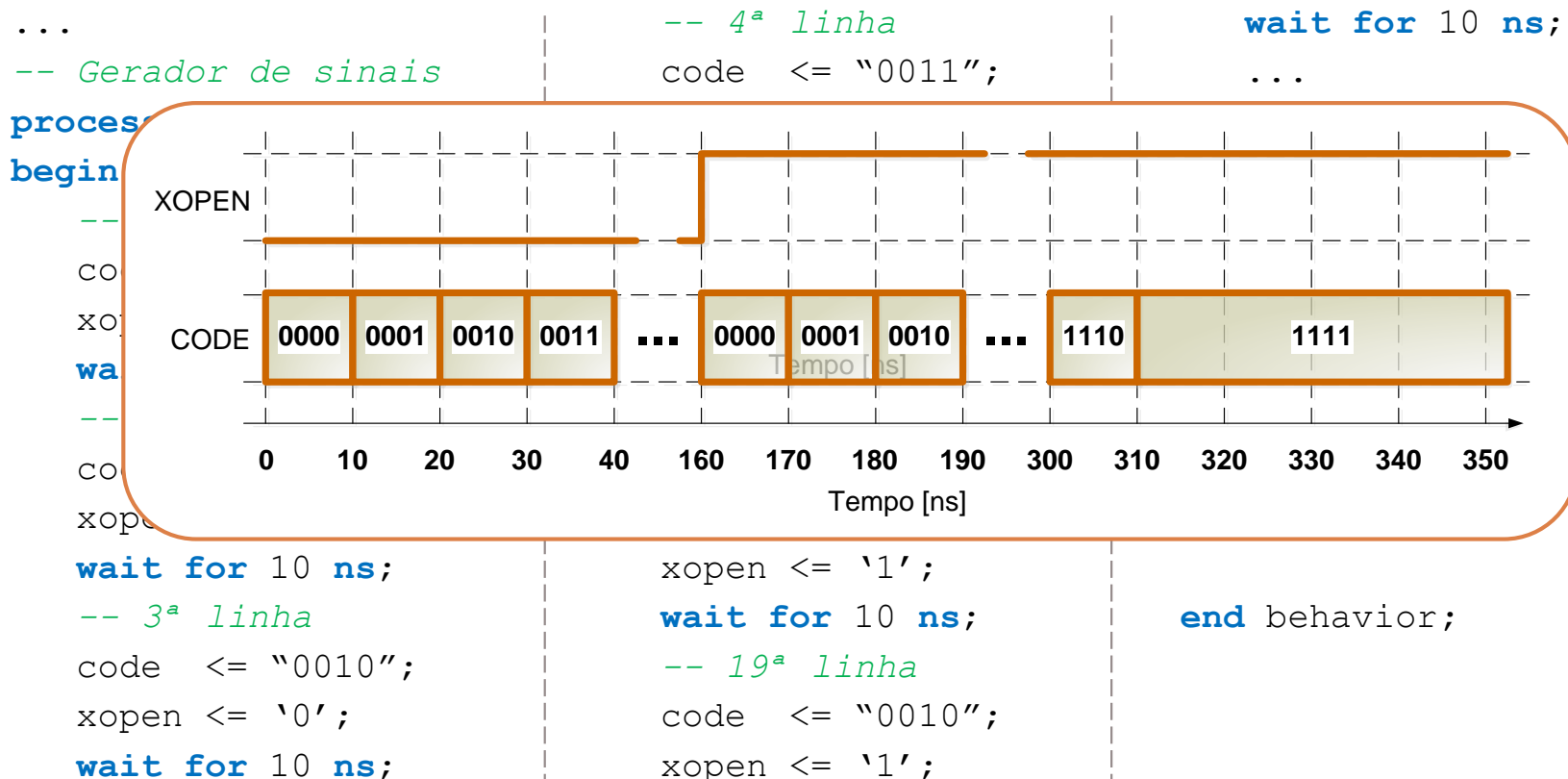O gerador de sinais acaba na ultima linha da tabela de verdade



Simulação e teste do circuito “Cadeado Digital”

Descrição da arquitectura

39

Sistemas Digitais, 2013

□ Implementação

▣ Descrição do gerador de sinais

- Simulação de 1 linha da tabela de verdade a cada 10 ns


O gerador de sinais repete após a ultima linha da tabela de verdade

```
...
-- Gerador de sinais
process
begin
    -- 1ª linha
    code <= "0000";
    xopen <= '0';
    wait for 10 ns;
    -- 2ª linha
    code <= "0001";
    xopen <= '0';
    wait for 10 ns;
    -- 3ª linha
    code <= "0010";
    xopen <= '0';
    wait for 10 ns;
```

```
-- 4ª linha
code <= "0011";
xopen <= '0';
wait for 10 ns;
...
-- 17ª linha
code <= "0000";
xopen <= '1';
wait for 10 ns;
-- 18ª linha
code <= "0001";
xopen <= '1';
wait for 10 ns;
-- 19ª linha
code <= "0010";
xopen <= '1';
```

```
wait for 10 ns;
...
-- 31ª linha
code <= "1110";
xopen <= '1';
wait for 10 ns;
-- 32ª linha
code <= "1111";
xopen <= '1';
wait for 10 ns;
end process;

end behavior;
```

 

Simulação e teste do circuito “Cadeado Digital”

Descrição da arquitectura

40


Sistemas Digitais, 2013

□ Implementação

▣ Descrição do gerador de sinais

- Simulação de 1 linha da tabela de verdade a cada 10 ns

 O gerador de sinais repete após a ultima linha da tabela de verdade



Descrição da arquitectura

41

Sistemas Digitais, 2013

□ Implementação

SOLUÇÃO ALTERNATIVA

▣ Descrição do gerador de sinais

- Separação da tabela de verdade em duas partes: sinais `code` e `xopen`

...

-- Geração do sinal **code**

process

begin

code <= "0000";

wait for 10 **ns**;

code <= "0001";

wait for 10 **ns**;

...

code <= "1110";

wait for 10 **ns**;

code <= "1111";

wait for 10 **ns**;

end process;

-- Geração do sinal **xopen**

process

begin

xopen <= '0';

wait for 16*10 **ns**;

xopen <= '1';

wait for 16*10 **ns**;

end process;

end behavior;

Simula  o e teste do circuito “Cadeado Digital”

Descri   o da arquitectura

42

Sistemas Digitais, 2013

SOLU   O ALTERNATIVA

  Implementa   o

-   Descri   o do gerador de sinais
 -   Utiliza   o de macros (contador e inversor)

```
process
begin
    code <= code + 1;
    wait for 10 ns;
end process;

-- Gera   o do sinal xopen
process
begin
    xopen <= not xopen;
    wait for 16*10 ns;
end process;

end behavior;
```

Requer:

1. a inicializa   o dos sinais
2. A utiliza   o da biblioteca `ieee.std_logic_unsigned`

Simulação e teste do circuito “Cadeado Digital”

cadeado_digital_testbench_C.vhd

43

Sistemas Digitais, 2013

```
-- FICHEIRO cadeado_digital_testbench_C.vhd

-- Declaração de bibliotecas
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

-- Definição da entidade
entity testbench_C is
end testbench_C;

architecture behavior of testbench_C is

-- Declaração do componente
-- cadeado_digital original
component cadeado_digital
port (
    code    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    xopen   : in  std_logic;
    codeOK  : out std_logic;
    OK      : out std_logic;
    Err     : out std_logic
);
end component;
```

```
-- Declaração dos sinais para o testbench
signal code : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
signal xopen, codeOK, OK, Err : std_logic := '0';

begin

-- Declaração da unidade de teste
utest: cadeado_digital port map (
    code => code, xopen => xopen,
    codeOK => codeOK, OK => OK, Err => Err);

-- descrição do gerador para o sinal code
gen_code: process
begin
    code <= code + 1;
    wait for 10 ns;
end process;

-- descrição do gerador para o sinal xopen
gen_open: process
begin
    xopen <= not xopen;
    wait for 16*10 ns;
end process;

end behavior;
```